
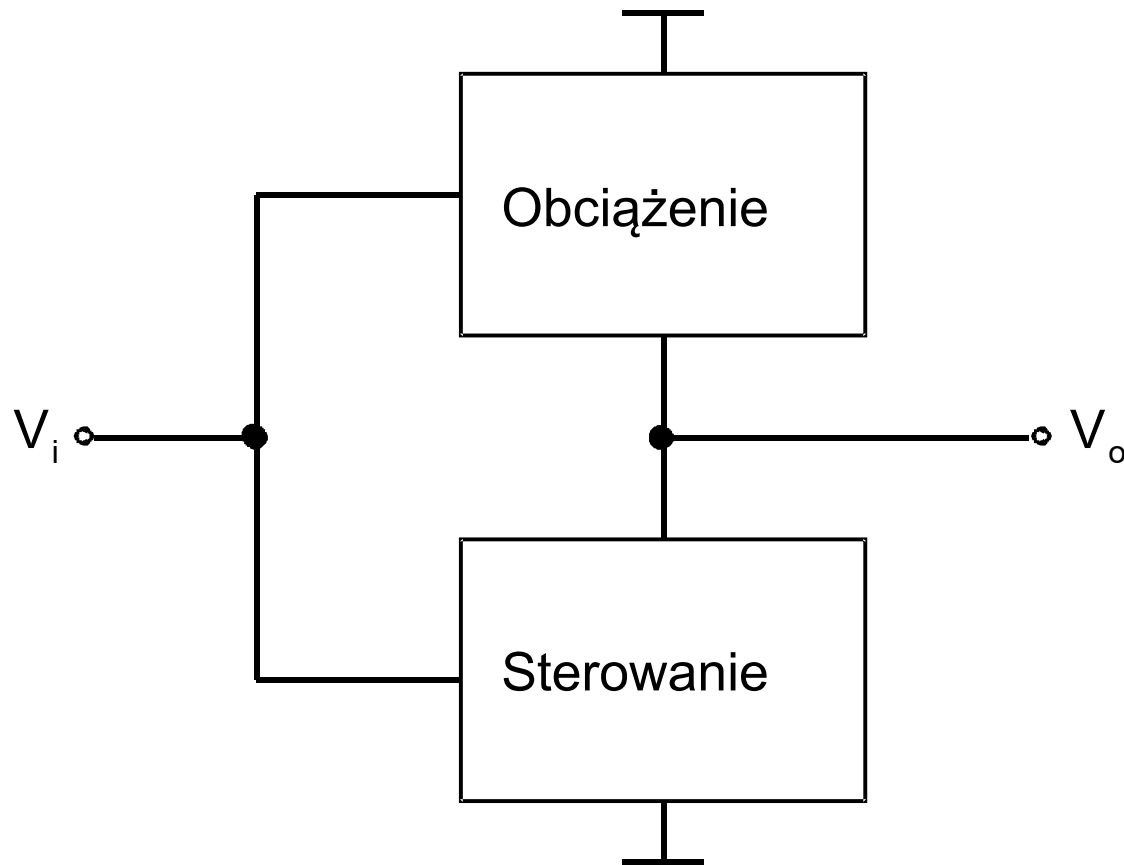



Ogólny schemat inwertera MOS

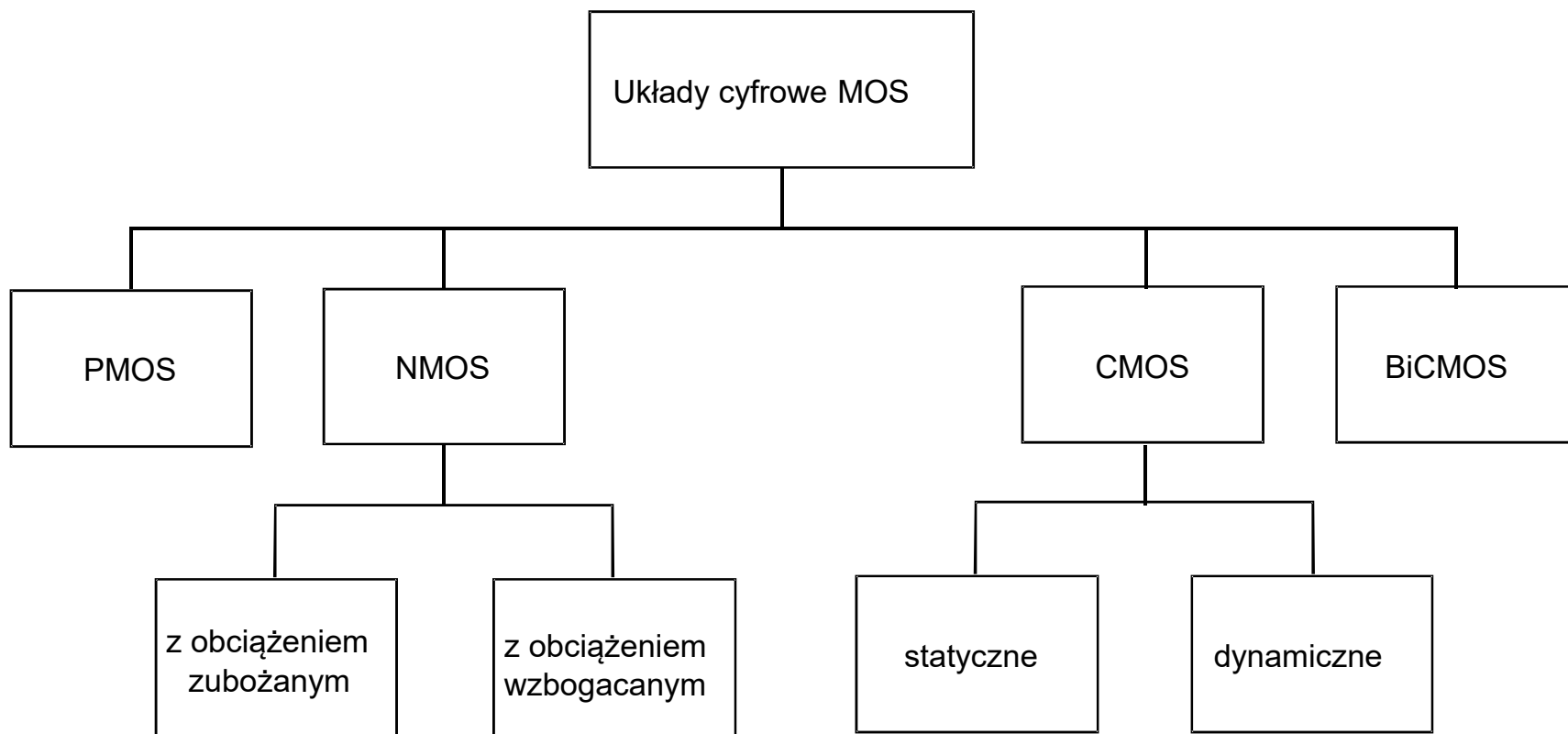


Rodzaje cyfrowych układów scalonych MOS



Bramki NMOS

 


z obciążeniem typu
wzbogacanego

 


z obciążeniem typu
zubożanego

 Bramki NMOS z obciążeniem typu wzbogacanego




 1. $V_{GG} < V_{DD} + V_{TL}$ - tranzystor obciążający pracuje w zakresie nasycenia
2. $V_{GG} \geq V_{DD} + V_{TL}$ - tranzystor obciążający pracuje w zakresie nienasycenia


Porównanie bramek NMOS z różnymi obciążeniami




Bramki logiczne NMOS: NAND i NOR

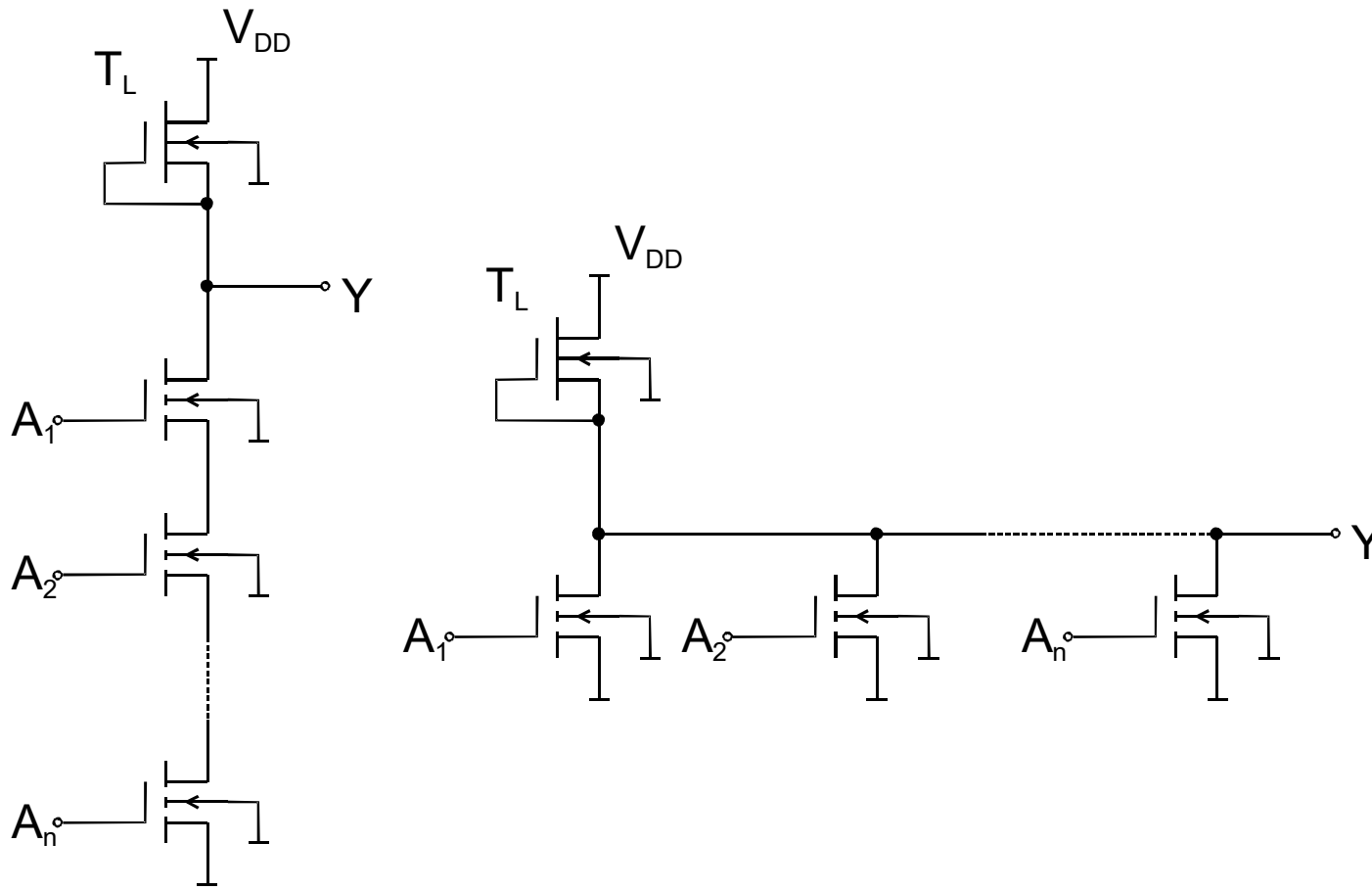


Inwerter CMOS

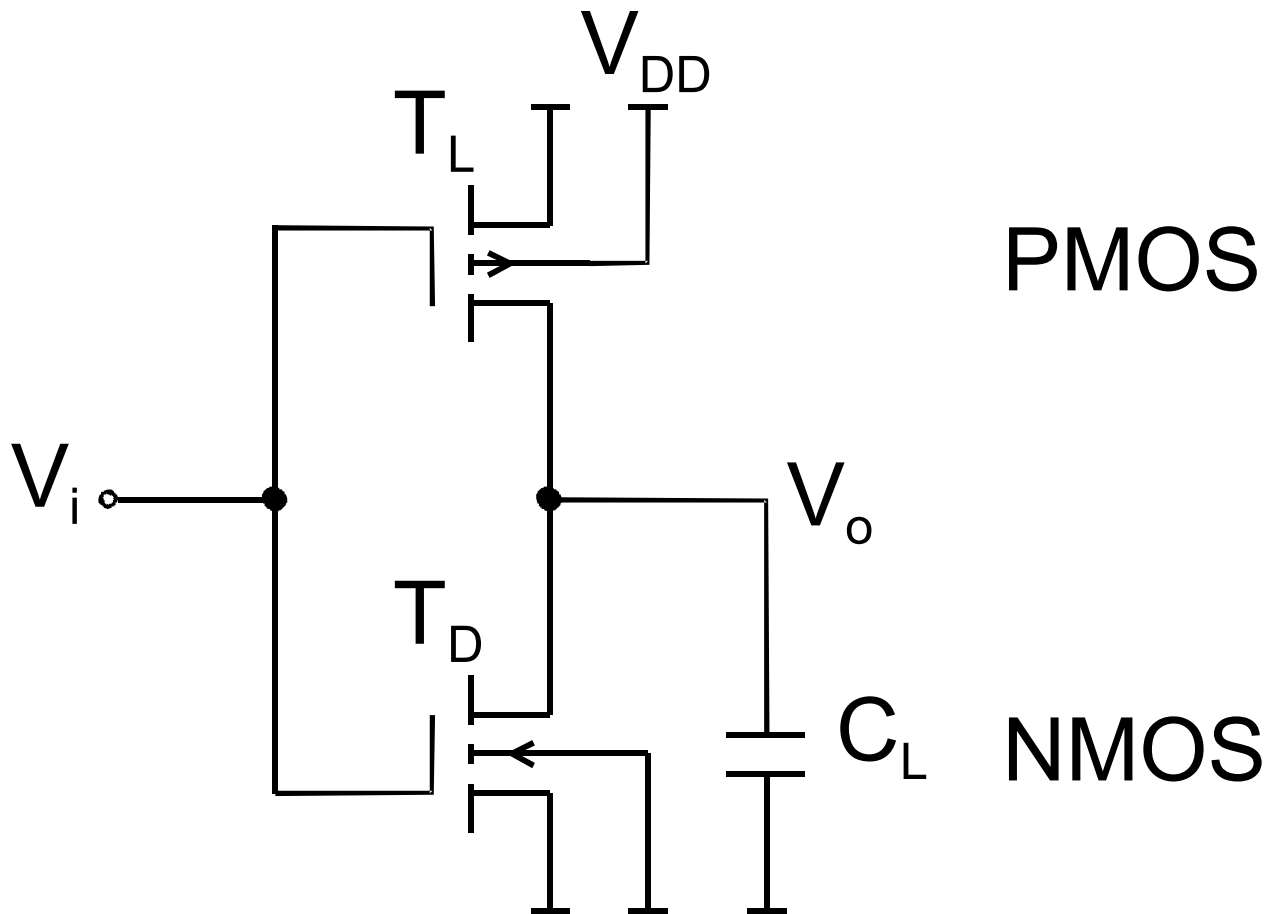



 
Charakterystyka przejściowa i prąd inwertera CMOS




 
Wpływ współczynnika β na charakterystykę przejściową i napięcie progowe inwertera CMOS



Definicja marginesów szumów

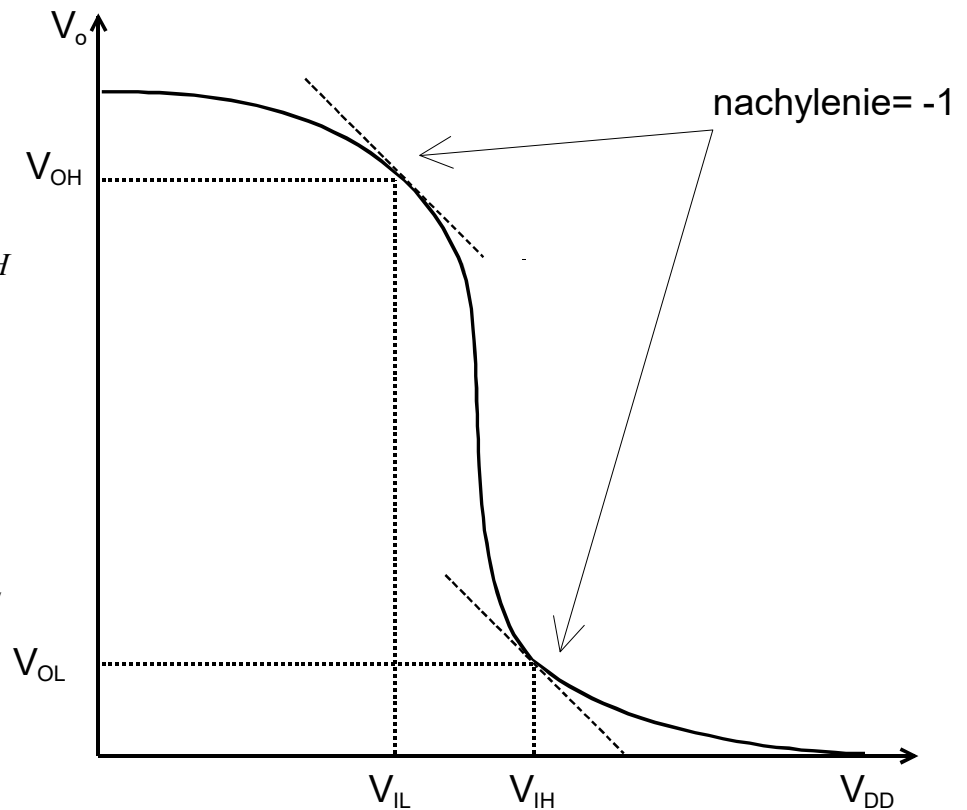  


Opóźnienia wnoszone przez inwerter CMOS

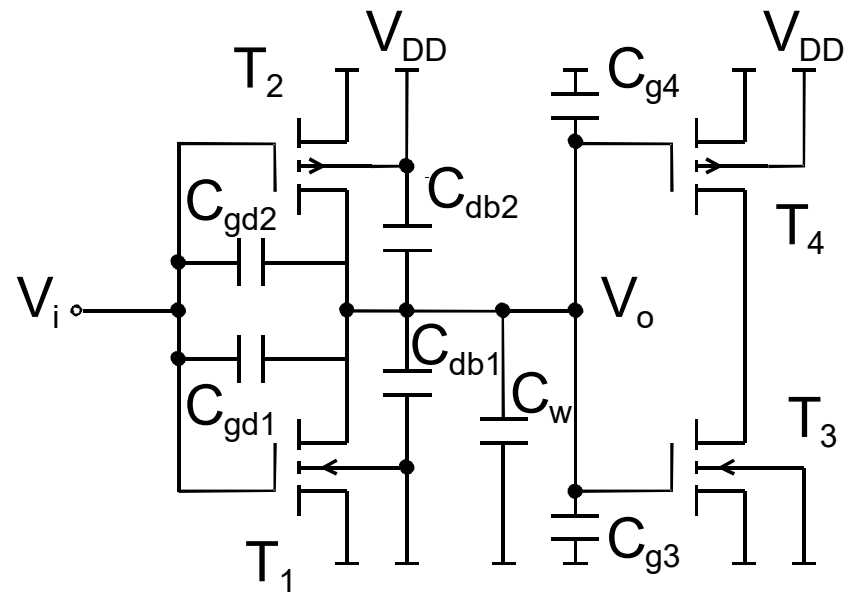 


Obliczanie czasów opóźnień


t_{dHL} i t_{dLH}

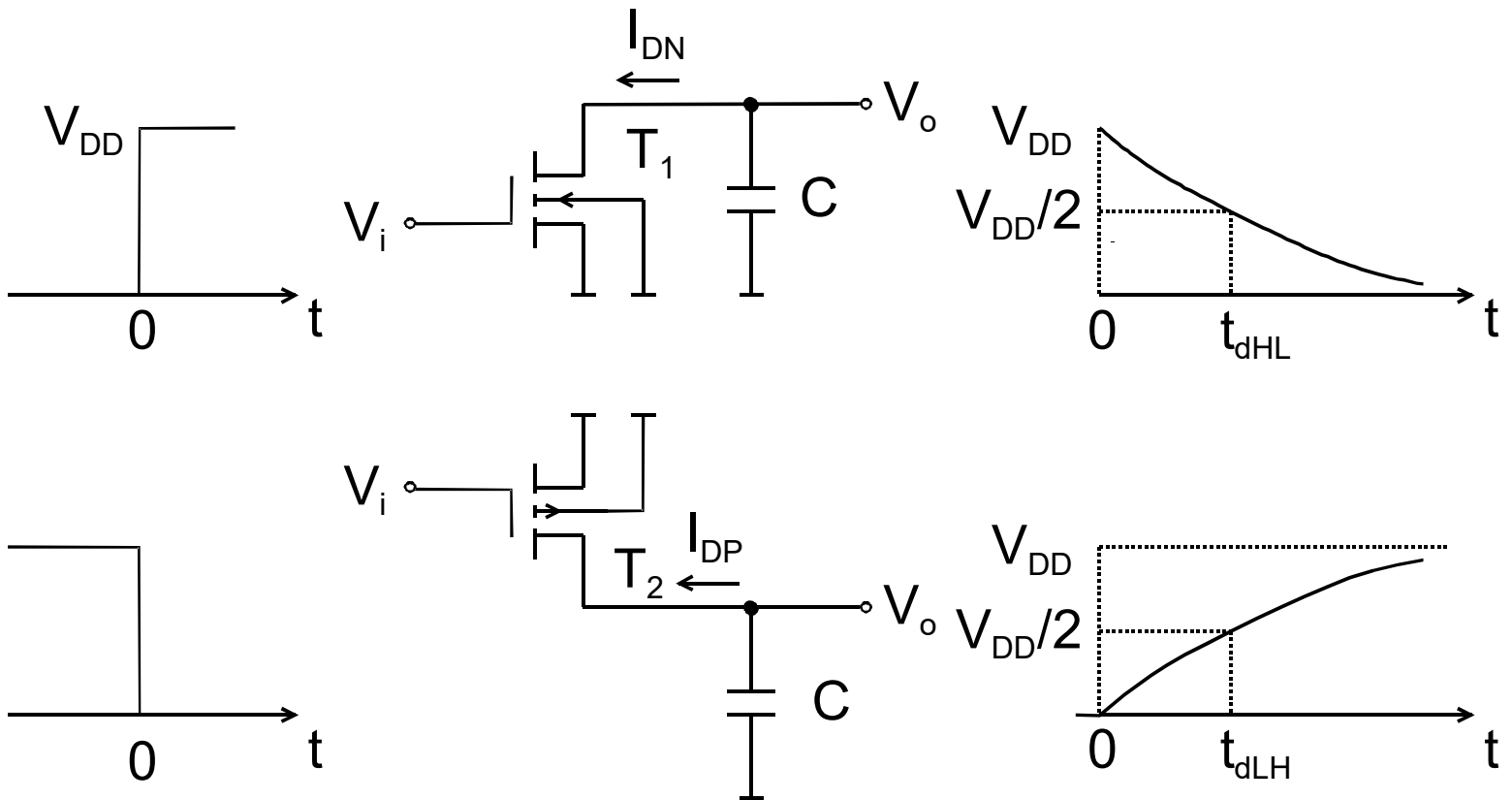


Ogólny schemat bramki CMOS

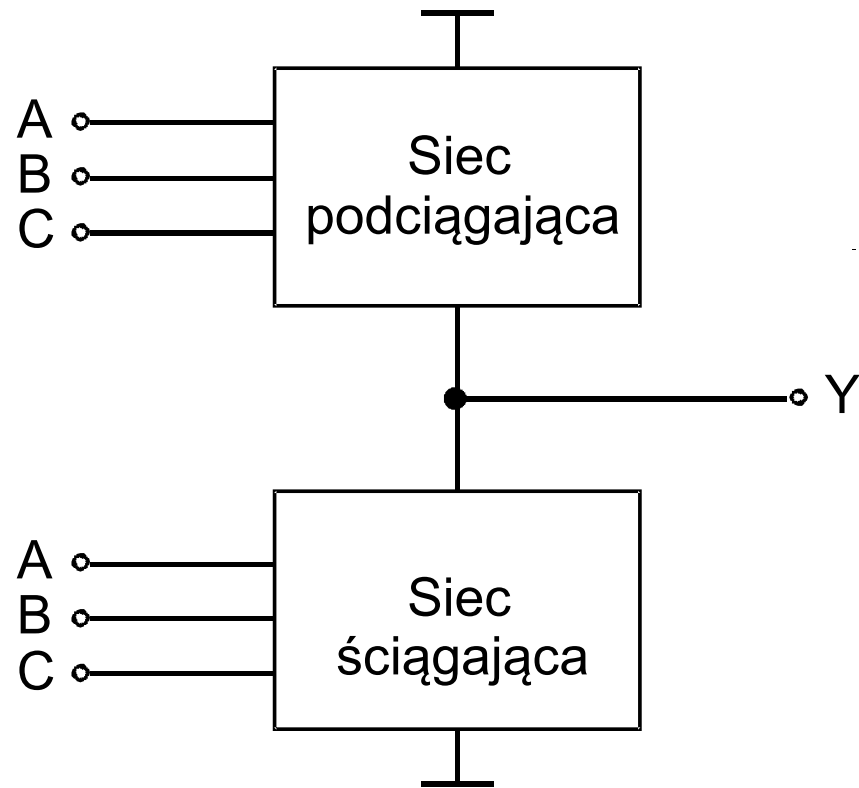

 
Schematy sieci ściąających w bramkach CMOS



$$Y = \overline{AB}$$

 


$$Y = \overline{A+B}$$

 


$$Y = \overline{AB+C}$$

 
Schematy sieci podciągających w bramkach CMOS



$$Y = \overline{AB}$$


 


$$Y = \overline{A+B}$$


 


$$Y = \overline{AB+C}$$



Bramki CMOS: NAND i NOR

  

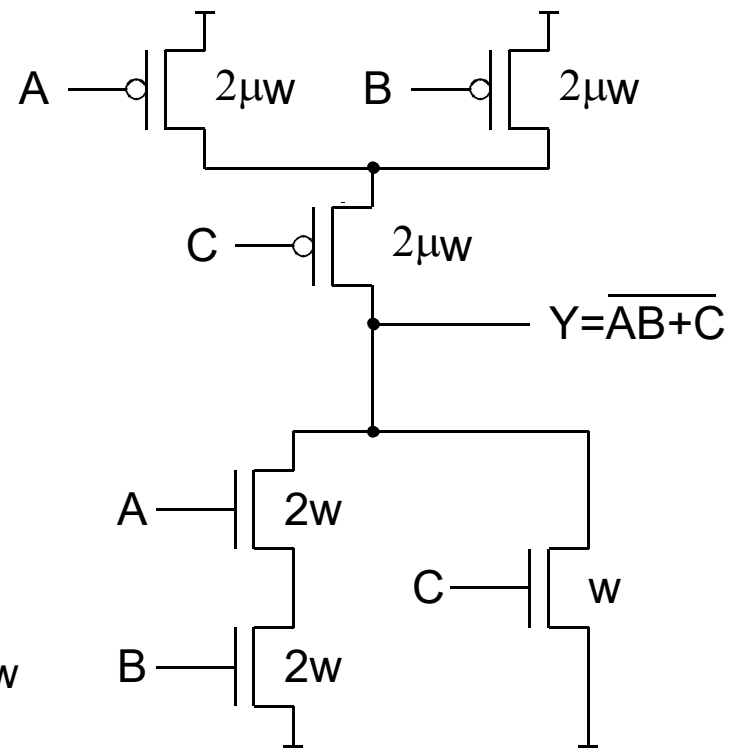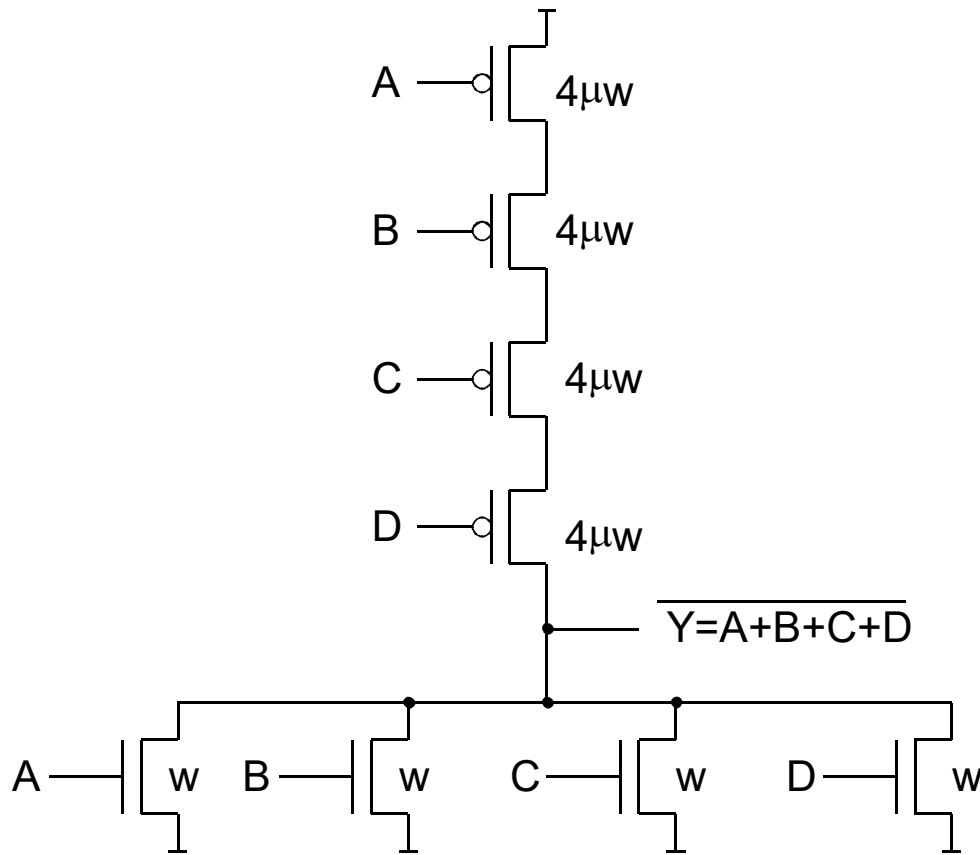
Dobór szerokości tranzystorów w bramkach CMOS





Inwerter pseudo-NMOS

  



Bramki pseudo-NMOS: NAND i NOR

 


Tranzystor NMOS jako klucz

  


Tranzystor PMOS jako klucz

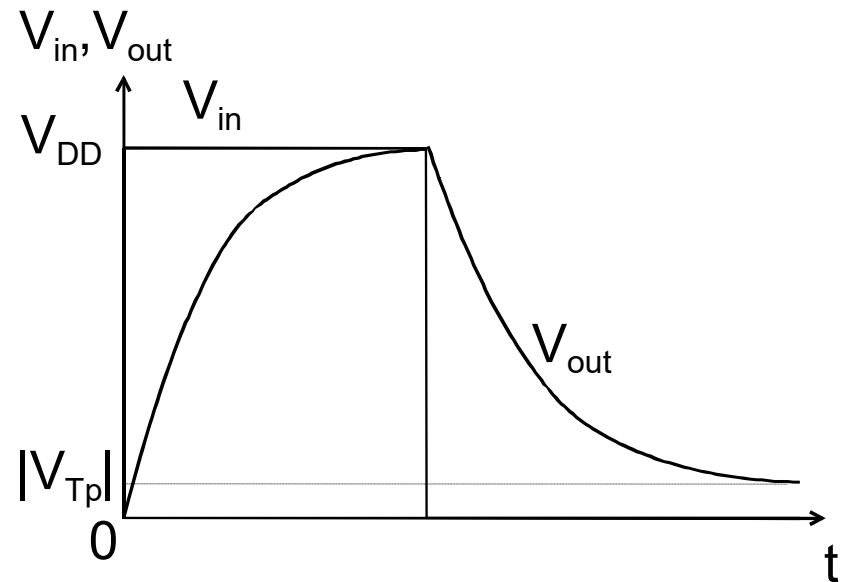 


Bramka transmisyjna CMOS

 




 
Dwuwejściowy multiplekser z bramek transmisyjnych






Inwerter trójstanowy

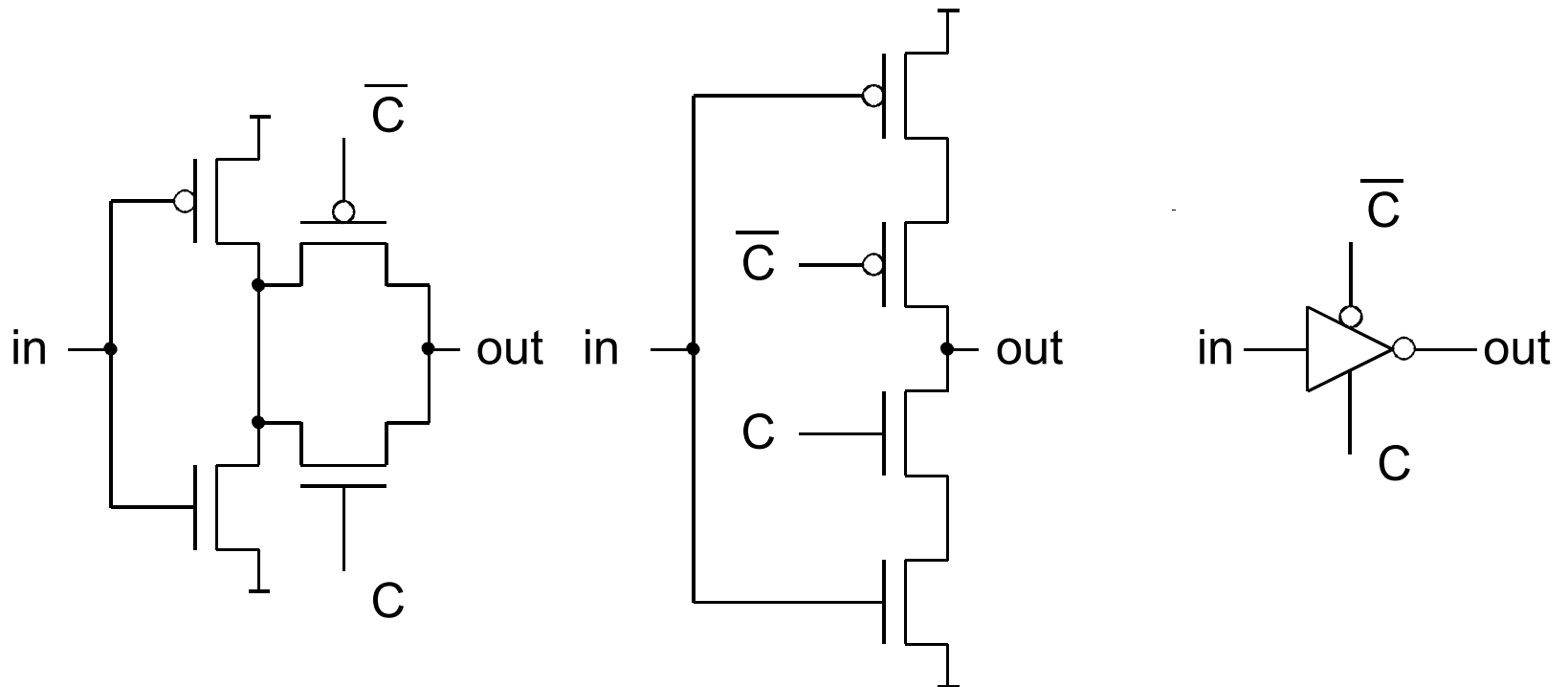




Przerzutnik D wyzwalany poziomem

    


Przerzutnik D wyzwalany zboczem

   

Bramki dynamiczne

  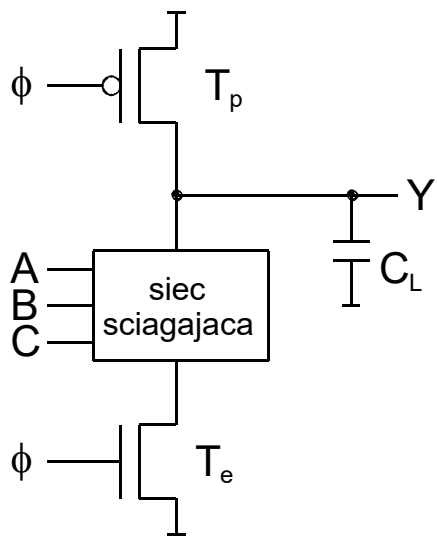

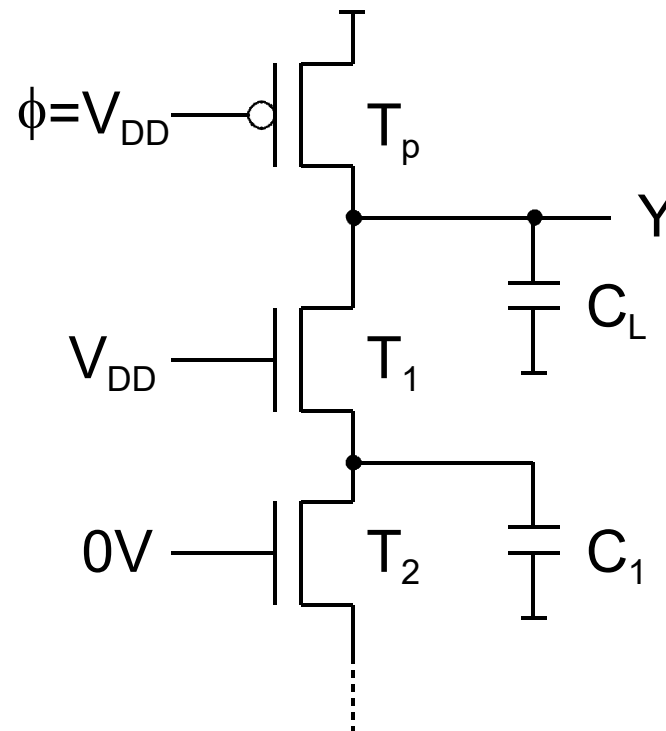„Charge sharing” czyli zjawisko podziału ładunku



Łączenie bramek dynamicznych

